

# Assignment - 1

TT0L - GROUP 0

Person 1	111111111@student.mmu.edu.my
Person 2	111111111@student.mmu.edu.my


Ques No:5, Input=0, 0->11->14->2(repeat), all undesired state go to 11,

Ques No:5, Input=1, 2->8->6->13(repeat), all undesired state go to 8,


T Flip Flop

## State Transition Diagram:

Input = 0

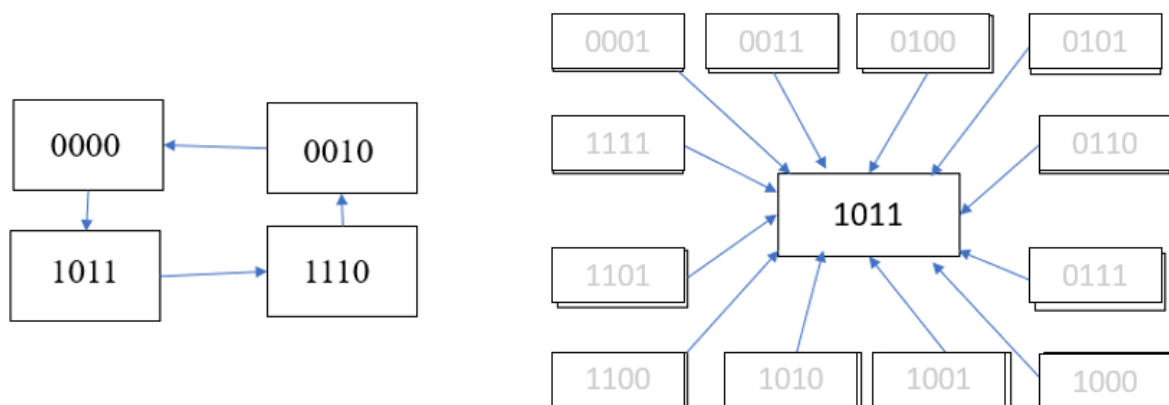

Input = 1

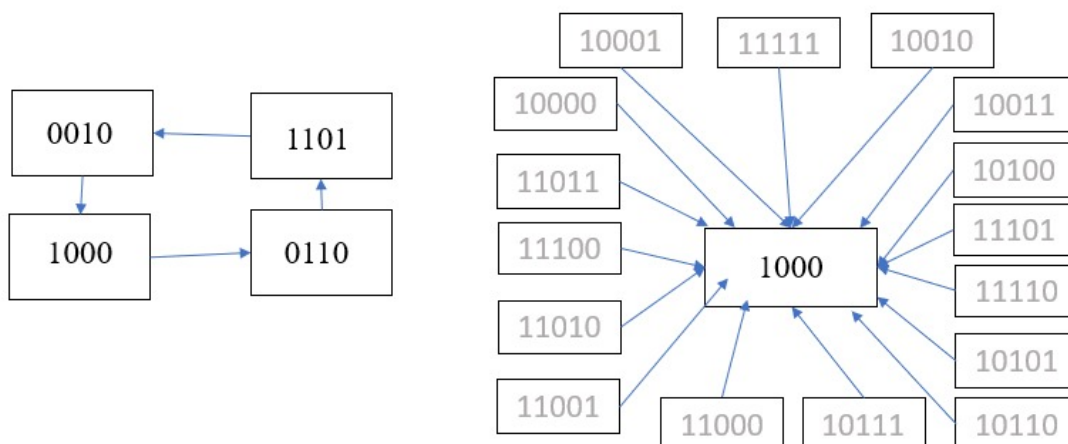

**State Transition Table:**

Input	Present State				Next State				FF3	FF2	FF1	FF0
	$D$	$C$	$B$	$A$	$D^+$	$C^+$	$B^+$	$A^+$	$T_D$	$T_C$	$T_B$	$T_A$
0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1
0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0

Input	Present State				Next State				FF3	FF2	FF1	FF0
	$D$	$C$	$B$	$A$	$D^+$	$C^+$	$B^+$	$A^+$	$T_D$	$T_C$	$T_B$	$T_A$
1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1

**K-map:**

IDC/BA	00	01	11	10
000	1	1	1	0
001	1	1	1	1
011	0	0	0	1
010	0	0	0	0
100	1	1	1	1
101	1	1	1	1
111	0	1	0	0
110	1	0	0	0

$$T_D = (\bar{B} \cdot \bar{D}) + (A \cdot \bar{D}) + (I \cdot \bar{D}) + (\bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{I}) + (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot I) + (A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot I)$$

IDC/BA	00	01	11	10
000	0	0	0	0
001	1	1	1	1
011	1	1	1	1
010	0	0	1	0
100	0	0	0	0
101	1	1	1	0
111	1	1	1	1
110	1	0	0	0

$$T_C = (C \cdot \bar{I}) + (\bar{B} \cdot C) + (A \cdot C) + (C \cdot D) + (A \cdot B \cdot D \cdot \bar{I}) + (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot D \cdot I)$$

IDC/BA	00	01	11	10
000	1	1	0	1
001	1	1	0	0
011	1	1	0	0
010	1	1	0	0
100	0	0	1	1
101	0	0	1	1
111	0	1	1	1
110	1	0	1	1

$$T_B = (\overline{B \oplus I}) + (\bar{A} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{I}) + (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D) + (A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D)$$

IDC/BA	00	01	11	10
000	1	0	0	0
001	1	0	0	1
011	1	0	0	0
010	1	0	1	1
100	0	1	1	0
101	0	1	1	1
111	0	1	1	0
110	0	1	1	0

$$T_A = (A \cdot I) + (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{I}) + (\bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D}) + (B \cdot \bar{C} \cdot D \cdot \bar{I})$$

**Circuit:**

